

$\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   
 $A_1$   $A_2$   $B_1$   $B_2$

Xnor And not

## Question 1

| $A_1$ | $A_2$ | $B_1$ | $B_2$ | L | E | G |
|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 1 | 0 |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 1 | 0 | 0 |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 1 | 0 | 0 |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 1 | 0 | 0 |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0 | 0 | 1 |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 0 | 1 | 0 |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 1 | 0 | 0 |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 1 | 0 | 0 |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 1 |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 0 | 0 | 1 |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 0 | 1 | 0 |
| 1     | 0     | 1     | 1     | 1 | 0 | 0 |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 0 | 0 | 1 |
| 1     | 1     | 0     | 1     | 0 | 0 | 1 |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 0 | 0 | 1 |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 0 | 1 | 0 |

$E = A_1 \oplus B_1$   
 $A_2 \oplus B_2$

|             | $B_1 B_2$ | $B_1 B_2'$ | $B_1' B_2$ | $B_1' B_2'$ |
|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
| $A_1 A_2$   | 1         | 0          | 0          | 0           |
| $A_1 A_2'$  | 0         | 1          | 0          | 0           |
| $A_1' A_2$  | 0         | 0          | 1          | 0           |
| $A_1' A_2'$ | 0         | 0          | 0          | 1           |

00 1

10 0

11 0

$A_1 \oplus A_2 \oplus B_1 \oplus B_2$

$$A_1 A_2 B_1 B_2 + A_1 A_2' B_1 B_2' + A_1' A_2 B_1' B_2 + A_1' A_2' B_1' B_2'$$

| $A_1 A_2 \backslash B_1 B_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 00                           | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 01                           | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 11                           | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 10                           | 0  | 0  | 1  | 0  |

$$\Rightarrow \bar{A}_1 B_1 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 B_2 + \bar{A}_2 B_1 B_2$$

$$\bar{A}_1 B_1 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{B}_1 B_2 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 B_1 B_2$$

$$\bar{A}_1 B_1 + \bar{A}_2 B_2 (\bar{A}_1 \bar{B}_1 + A_1 B_1)$$

↓  
XNOR

| $B_1, B_2$ |  |     |     |    |    |
|------------|--|-----|-----|----|----|
| $A_1, A_2$ |  | 00  | 01  | 11 | 10 |
| 00         |  | 1 1 |     |    |    |
| 01         |  | 1   |     |    |    |
| 11         |  | 1 1 | 1 1 |    | 1  |
| 10         |  | 1   | 1   |    |    |

I

$$A_1 \bar{B} + A_1 A_2 B_1 \bar{B}_2 + \bar{A}_1 A_2 \bar{B}_1 \bar{B}_2$$

$$G = I + II + III$$

$$G = A_1 \bar{B}_1 + A_1 A_2 \bar{B}_2 + A_2 \bar{B}_1 \bar{B}_2 \Rightarrow A_2 \bar{B}_2 (A_1 B_1 + \bar{A}_1 \bar{B}_1)$$

1 1

$$G = A_1 \bar{B}_1 + A_2 \bar{B}_2 (A_1 \oplus B_1)$$

$$\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B$$

$$A \oplus B$$

$$A \odot B$$

$$\bar{A}\bar{B} + AB$$

$$A \odot B$$

$$\bar{A}_1 A_2 \bar{B}_1 \bar{B}_2 + A_1 A_2 B_1 \bar{B}_2$$

$$A_2 (\bar{A}_1 \bar{B}_1 \bar{B}_2 + A_1 B_1 \bar{B}_2)$$

$$A_2$$